

MODELAGEM E CONTROLE DE UM CONVERSOR BUCK CC-CC EM MODO DE CONDUÇÃO CONTÍNUA

Primeiro A. Autor e Adriano Ruseler

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, Curitiba – PR, Brasil

ORCID: 0000-0003-0915-9483 e 0000-0003-0915-9483

e-mail: prime_iro@alunos.utfpr.edu.br e ruseler@utfpr.edu.br

Resumo – O resumo deve ser conciso e ao mesmo tempo refletir o que é apresentado no artigo, cujo entendimento deve independer da leitura do trabalho, sem notas de rodapé, abreviações e referências. Deve ser escrito em apenas um parágrafo, de forma impessoal, sem equações ou tabelas. Evite repetir expressões ou utilizar varias vezes a mesma palavra. Busque encadear as frases em um início, meio e fim.

Palavras-chave – Os autores devem apresentar um conjunto de até seis palavras-chave (em ordem alfabética, todas iniciais maiúsculas e separadas por vírgula) que possam identificar os principais tópicos abordados.

MODELLING AND CONTROL OF A DC-DC BUCK CONVERTER IN CONTINUOUS CONDUCTION MODE

Abstract – The abstract must be a concise yet comprehensive reflection of what is in your article, a microcosm of the full article. The abstract must be written as one paragraph, and should not contain displayed mathematical equations or tabular material. Ensure that your abstract reads well and is grammatically correct.

Keywords – The abstract should include three or four different keywords or phrases, as this will help readers to find it. It is important to avoid over-repetition of such phrases as this can result in a page being rejected by search engines. For a list of suggested keywords, http://www.ieee.org/organizations/pubs/ani_prod/keywrd98.txt

I. INTRODUÇÃO

A seção de Introdução tem o objetivo geral de apresentar a natureza do problema abordado no trabalho, através de adequada revisão bibliográfica, o propósito e a contribuição do artigo submetido.

A introdução requer uma breve revisão da literatura referente ao tópico de pesquisa. A introdução é então melhor construída como um funil descritivo, começando com temas gerais e focando lentamente no trabalho em questão. Talvez de três a quatro parágrafos sejam necessários. Uma abordagem pode ser começar com um ou dois parágrafos

que introduzam o leitor para o estudo de campo geral. Os parágrafos subsequentes então descrevem como um aspecto deste campo poderia ser melhorado. O parágrafo final é essencial. Ele afirma claramente, provavelmente na primeira frase do parágrafo, qual questão experimental será respondida pelo estudo. A hipótese é então indicada. Em seguida, descreve brevemente a abordagem que foi feita para testar a hipótese. Finalmente, uma frase de resumo pode ser adicionada informando como a resposta da sua pergunta vai contribuir para o campo geral de estudo Figura 1.

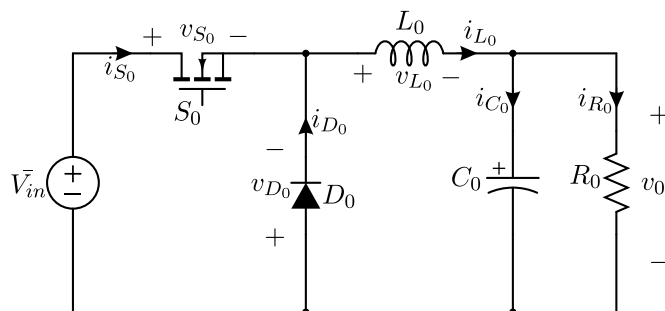


Fig. 1. Conversor Buck.

A. Parâmetros de projeto do conversor Buck

A Tabela I apresenta os parâmetros de projeto do conversor Buck.

TABELA I

Parâmetros de projeto do conversor Buck referente ao registro acadêmico de número 1234567

Símbolo	Descrição	Valor
f_s	Frequência de comutação	25 kHz
V_i	Tensão média de entrada	225 V
V_0	Tensão média de saída	50 V
P_0	Potência processada	1750 W
R_0	Resistência de carga	1,43 Ω
Δi_{L_0}	Ondulação de corrente	15 %
Δv_{C_0}	Ondulação de tensão	7 %
L_0	Indutância	296,30 μH
C_0	Capacitância	7,50 μF

II. VERIFICAÇÃO DO PONTO DE OPERAÇÃO VIA SIMULAÇÃO

A análise teórica apresentada anteriormente deve ser verificada por simulação [3].

A Tabela II apresenta o ponto de operação do conversor Buck.

Artigo compilado em 12 de novembro de 2017 às 12:05h, referente Atividade Prática Supervisionada (APS) da disciplina de Eletrônica de Potência – ET76C, ministrada pelo Prof. Adriano Ruseler, Dr. Eng.
Repositório: <https://github.com/AdrianoRuseler/ET76C-APS>

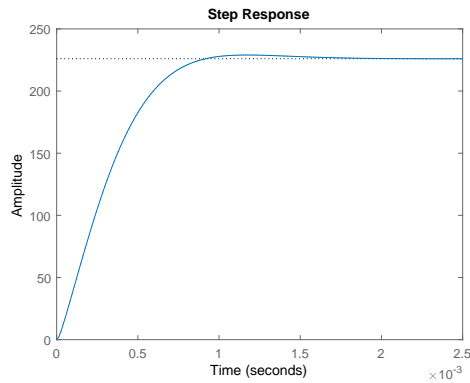


Fig. 3. Resposta ao degrau de referência de tensão.

TABELA II

Ponto de operação do conversor Buck referente ao registro acadêmico de número 1234567

Símbolo	Descrição	Valor
G	Ganho estático	0,22
D	Razão cíclica	22,22 %
I_0	Corrente média na carga	35 A
I_{L0}	Corrente média no indutor	35 A
R_a	Resistência de medição	270 k Ω
R_b	Resistência de medição	1,20 k Ω
H_v	Ganho de medição (tensão)	4,42 mV V ⁻¹
R_s	Resistência shunt	0,10 Ω
H_i	Ganho de medição (corrente)	0,10 A A ⁻¹
V_C	Tensão de controle	0,22 V
V_{CM}	Tensão máxima de controle	1 V
V_{Cm}	Tensão mínima de controle	0 V

III. VERIFICAÇÃO DO MODELO DINÂMICO VIA SIMULAÇÃO

A. Função de transferência

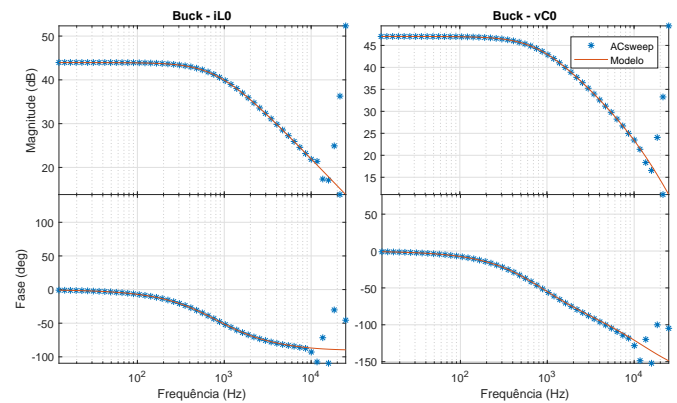


Fig. 2. Comparação do diagrama de Bode da função de transferência que relaciona uma variação da corrente na indutância em função da razão cíclica obtida via simulação no PSIM.

IV. PROJETO DO CONTROLADOR DE TENSÃO

Detalhes do projeto do controlador de tensão

V. CONCLUSÕES

As conclusões devem ser as mais claras possíveis, informando aos leitores sobre a importância do trabalho dentro do contexto em que se situa. As vantagens e desvantagens em relação aos já existentes na literatura devem ser comentadas, assim como os resultados obtidos e as possíveis aplicações práticas do trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] I. Barbi and D. C. Martins, *Conversores CC-CC Básicos Não-Isolados*, E. dos Autores, Ed., 2006.
- [2] "PTC Mathcad | PTC." [Online]. Available: <https://www.ptc.com/en/mathcad-download>
- [3] "PSIM Electronic Simulation Software | Powersim." [Online]. Available: <https://powersimtech.com/>